# Partiel S2 – Corrigé Architecture des ordinateurs

**Durée: 1 h 30** 

Inscrivez vos réponses <u>exclusivement</u> sur le document réponse. Ne pas détailler les calculs sauf si cela est explicitement demandé. Ne pas écrire à l'encre rouge.

#### Exercice 1 (5 points)


- 1. Convertissez les nombres présents sur le <u>document réponse</u> dans le format IEEE754 **simple précision**. Vous exprimerez le résultat final sous **forme binaire** en précisant les trois champs.
- 2. Donnez la représentation associée aux mots binaires codés au format IEEE754 **double précision** présents sur le <u>document réponse</u>. Si une représentation est un nombre, vous l'exprimerez en base 10 sous la forme  $k \times 2^n$  où k et n sont des entiers relatifs.

### Exercice 2 (5 points)

Répondre aux questions présentes sur le document réponse.

#### **Exercice 3** (5 points)

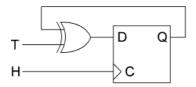- 1. Câblez la figure 1 afin de réaliser un compteur asynchrone modulo 14.
- 2. Câblez la <u>figure 2</u> afin de réaliser un **décompteur asynchrone modulo 14**.
- 3. Complétez les chronogrammes sur le <u>document réponse</u> (jusqu'à la dernière ligne verticale pointillée) pour le montage ci-dessous.



# Exercice 4 (6 points)

On souhaite réaliser la séquence du tableau présent sur le <u>document réponse</u> à l'aide de bascules JK.

- 1. Remplissez le tableau présent sur le <u>document réponse</u>.
- 2. Sur le <u>document réponse</u>, donnez les expressions les plus simplifiées des entrées J et K de chaque bascule <u>en justifiant par des tableaux de Karnaugh pour les solutions qui ne sont pas évidentes</u>. On appelle solution évidente celle qui ne comporte aucune opération logique hormis la complémentation (par exemple : J0 = 1,  $K1 = \overline{Q2}$ ).

Partiel S2 – Corrigé

Partiel S2 – Corrigé 2/6

| Nom: Classe: |
|--------------|
|              |

# DOCUMENT RÉPONSE À RENDRE

## Exercice 1

1.

| Nombre  | S E |          | M                       |
|---------|-----|----------|-------------------------|
| 217,25  | 0   | 10000110 | 10110010100000000000000 |
| 0,21875 | 0   | 01111100 | 11000000000000000000000 |

2.

| Représentation IEEE 754           | Représentation associée |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 423E 0000 0000 0000 <sub>16</sub> | $15 \times 2^{33}$      |
| 8003 8000 0000 0000 <sub>16</sub> | -7 × 2 <sup>-1027</sup> |
| 7FF0 0000 0000 0000 <sub>16</sub> | +∞                      |

## Exercice 2

| Question  | Réponse              |
|---|----------------------|
| Combien de fils d'adresse possède une mémoire d'une profondeur de 64 Ki mots ?  | 16 fils              |
| Un mémoire possède un bus de donnée de 8 fils et un bus d'adresse de 16 fils. En puissance de deux, quelle est la capacité en bits de cette mémoire ?   | 2 <sup>19</sup> bits |
| Une mémoire <b>M1</b> possède un bus de donnée de 16 fils et un bus d'adresse de 32 fils. On assemble deux mémoires <b>M1</b> en série pour former une mémoire <b>M2</b> . Quelle est la taille du bus d'adresse de la mémoire <b>M2</b> ?  | 33 bits              |
| Un microprocesseur possède un bus d'adresse de 20 fils. Trois fils d'adresse sont utilisés pour la sélection des composants. À l'aide du décodage linéaire, quel est le nombre maximum de fils d'adresse que peut posséder un composant connecté à ce microprocesseur?                                    | 17/ fils             |
| Un microprocesseur possède un bus d'adresse de 24 fils. Il est connecté en mode linéaire aux composants suivants :  une ROM (20 fils d'adresse);  une RAM (15 fils d'adresse);  un périphérique quelconque (10 fils d'adresse).  Combien de fils d'adresse sont inutilisés dans le cas de la mémoire RAM? | 6 fils               |

Partiel S2 – Corrigé 3/6

# Exercice 3

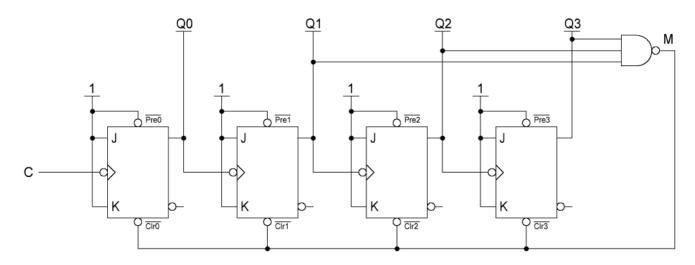


Figure 1


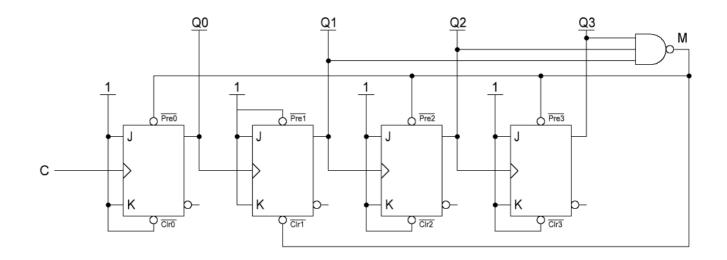


Figure 2

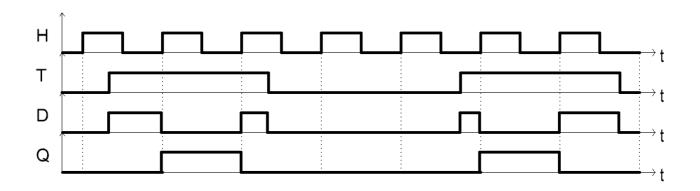


Partiel S2 – Corrigé 4/6


#### Exercice 4

| Q2 | Q1 | Q0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 1  | 1  | Φ  | 0  | Φ  | 1  | Φ  | 1  |
| 1  | 0  | 0  | Φ  | 0  | 0  | Φ  | 1  | Ф  |
| 1  | 0  | 1  | Φ  | 0  | 1  | Φ  | Φ  | 1  |
| 1  | 1  | 0  | Φ  | 1  | Φ  | 0  | 0  | Φ  |
| 0  | 1  | 0  | 0  | Φ  | Φ  | 1  | 1  | Φ  |
| 0  | 0  | 1  | 0  | Φ  | 0  | Φ  | Φ  | 1  |
| 0  | 0  | 0  | 1  | Φ  | 1  | Φ  | 1  | Φ  |

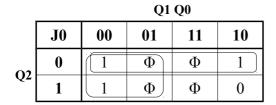Utilisez les tableaux de Karnaugh uniquement pour les solutions qui ne sont pas évidentes.



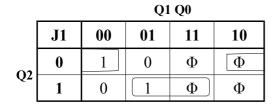
$$\mathbf{J0} = \overline{\mathbf{Q2}} + \overline{\mathbf{Q1}}$$



$$\mathbf{J1} = \overline{\mathbf{Q2}}.\ \overline{\mathbf{Q0}} + \mathbf{Q2}.\mathbf{Q0} = \overline{\mathbf{Q2} \oplus \mathbf{Q0}}$$

|    |    | Q1 Q0 |    |    |    |  |  |
|----|----|-------|----|----|----|--|--|
|    | J2 | 00    | 01 | 11 | 10 |  |  |
| Q2 | 0  | 1     | 0  | Ф  | 0  |  |  |
|    | 1  | Φ     | Φ  | Ф  | Φ  |  |  |

$$J2 = \overline{Q1}.\overline{Q0}$$

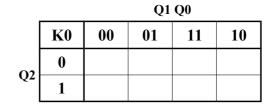

$$K0 = 1$$

|    |    | Q1 Q0 |    |    |    |  |  |
|----|----|-------|----|----|----|--|--|
|    | K1 | 00    | 01 | 11 | 10 |  |  |
| Q2 | 0  | Φ     | Φ  | Ф  | 1  |  |  |
|    | 1  | Φ     | Φ  | 1  | 0  |  |  |

$$\mathbf{K1} = \overline{\mathbf{Q2}} + \mathbf{Q0}$$

|    |           | Q1 Q0 |    |    |    |  |  |
|----|-----------|-------|----|----|----|--|--|
|    | <b>K2</b> | 00    | 01 | 11 | 10 |  |  |
| Q2 | 0         | Φ     | Φ  | Φ  | Φ  |  |  |
|    | 1         | 0     | 0  | 0  | 1  |  |  |

$$K2 = Q1.\overline{Q0}$$

#### Architecture des ordinateurs – EPITA – S2 – 2017/2018

| Si vous manquez de place, vous pouvez utiliser le cadre ci-dessous. |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |

Partiel S2 – Corrigé 6/6